


Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Schaltplänen. Dieser steht Ihnen auf der nächsten Seite zur Verfügung.

Falls Sie ergänzende Teile eines Schaltplans oder zusätzliche Schaltpläne downloaden wollen, sind diese einzeln anzufordern.

Um Ihnen diese Informationen bereit zu stellen, arbeiten mehr als 6000 Mitglieder regelmässig am Inhalt von Radiomuseum.org.

Als Mitglied ist es Ihnen möglich, auf Schaltpläne, Grossbilder ohne Wasserzeichen und Sammlerpreise zuzugreifen. Ausserdem werden Sie werbefrei auf Radiomuseum.org surfen. Dafür unterstützen Sie Radiomuseum.org mit einem einmaligen Mitgliederbeitrag von 20€ bzw. 30CHF oder 25 US\$. Über Ihren Beitritt würden wir uns sehr freuen: https://www.radiomuseum.org/dsp_anmelden_start.cfm

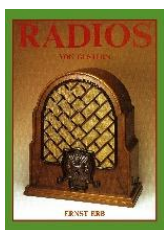Diese Bücher könnten Sie auch interessieren:



Radios von gestern

Das umfassende Sachbuch zu Entwicklung, Technik, Sammeln und Restaurieren von Röhrenradios und Radoröhren ist das Standardwerk in deutscher Sprache.



Radios der 50er Jahre: Restauration, Wiederinbetriebnahme und Reparatur

Ein wesentliches Anliegen dieses Buches liegt in der Absicht, auch nachfolgenden Generationen den Umgang mit den Röhrenradios der 50er und 60er Jahre zu ermöglichen, bzw. die wichtigsten Kenntnisse zur Reparatur, Pflege und zum Betrieb dieser Geräte zu vermitteln bzw. zu konservieren.



Selbst gebaute Röhrenradios: Experimente und Schaltungspraxis

Das Radiobasteln ist wohl das älteste elektronische Hobby. Heute, fast einhundert Jahre nach der Inbetriebnahme des ersten deutschen Rundfunksenders im Jahre 1923, bekommt dieses Hobby wieder frischen Wind.

Weiterführende Links finden Sie [hier](#).

Abgleich

Ein Neuabgleich ist erst nach längerer Zeit notwendig. Dann wird eine Eichspannung mit einer Genauigkeit von 0,1% oder besser benötigt. Öffnen Sie das Gehäuse wie unter „Sicherungswechsel“ beschrieben. Schließen Sie die Batterie wieder an und schalten Sie das Instrument auf den 200 mV-DC-Bereich. Verbinden Sie die Meßschnüre mit einer Eichspannung von 190 mV DC. Drehen Sie dann mit einem kleinen Schraubendreher den Regler „DC-Adj.“ bis in der Anzeige 190 angezeigt wird. Ebenso verfahren Sie im AC-Bereich. Dazu ist eine Eichspannung von 190 mV sinusförmig und im Frequenzbereich von 45-500 Hz notwendig. Die Nachjustierung erfolgt am Regler „AC-Adj.“.

Die Kalibrierung ist auch parallel mit einem genauen Vergleichsinstrument möglich. Verstellen Sie dabei die Einstellregler bis beide Instrumente den gleichen Wert anzeigen.

Teile-Liste

PARTS LIST

PART	DESCRIPTION	PART	DESCRIPTION
U1, U2	IC, LOW POWER DUAL OP AMP	R17	RESISTOR, SEMI FIXED 2KΩ
U3	IC, C-MOS QUAD EX-OR GATE	R18	RESISTOR, 50Ω 5% 1/4W C.F.
U4	LSI, 3 1/2 DIGIT A/D CONVERTER	R19	RESISTOR, 50KΩ 5% 1/4W C.F.
Q1-Q4	TR, Si NPN SWIT	R20	RESISTOR, 220KΩ 5% 1/4W C.F.
ZD2	DIODE, ZENNER 12V 1W	R21	RESISTOR, 1MΩ 1% 1/4W C.F.
D1, D2	DIODE, Si RECT. 3A 50V	R22-R25	RESISTOR, 1MΩ 5% 1/4W C.F.
D3, D4, D6, D7	DIODE, Si SWIT. 0.1A 75V	R26	RESISTOR, 1MΩ 5% 1/4W C.F.
RN1-RN5	RESISTOR NETWORK 9MΩ, 900KΩ, 90KΩ, 9KΩ, 900Ω.	R27 A	RESISTOR, 510KΩ 1% 1/4W M.F.
RN6-RN8	RESISTOR NETWORK 90 Ω 9 Ω; 0.9Ω	R27 B	RESISTOR, 51KΩ 1% 1/4W M.F.
RN9	PRECISION RESISTOR 0.09Ω	R29	RESISTOR, 470KΩ 5% 1/4W C.F.
RN10	0.01Ω Mn. W. MFG. ADJ.	R30	RESISTOR, 113KΩ 1% 1/4W M.F.
RN11	PRECISION RESISTOR 100Ω	R31	RESISTOR, 47KΩ 5% 1/4W C.F.
R1	RESISTOR, 100Ω 5% 1/4W C.F.	C3	CAP. MYLAR 0.022μF 10% 1000V
R2	RESISTOR, 1MΩ 5% 1/4W C.F.	C4	CAP. TANTALUM 10μF 20% 15V
R3	RESISTOR, 10KΩ 5% 1/4W C.F.	C6, C8	CAP. MYLAR 0.1μF 10% 100V
R4	RESISTOR, 2.2MΩ 5% 1/4W C.F.	C7	CAP. TANTALUM 4.7μF 20% 15V
R5	RESISTOR, 4.93KΩ 1% 1/4W M.F.	C9	CAP. POLY PROP. 0.22μF 10% 160V
R6	RESISTOR, SEMI FIXED 500Ω	C10	CAP. MYLAR 0.22μF 10% 100V
R7, R8	RESISTOR, 5.62KΩ 1% 1/4W M.F.	C11	CAP. MYLAR 0.1μF 10% 100V
R9	RESISTOR, 5.6K 5% 1/4W M.F.	C12	CAP. MICA 100pF 5% 500V
R10	RESISTOR, 400KΩ 5% 1/4W C.F.	SG1	IN RUSH CURRENT LIMITTER
R12	RESISTOR, 200K 5% 1/4W C.F.	ST1	1KΩ 20% 8mA, 500V
R14	RESISTOR, 1KΩ 5% 1/4W C.F.	SW1-SW8	PUSH BUTTION SWITCH SET
R15	RESISTOR, 1KΩ 1% 1/4W C.F.	SW9	SLIDE SWITCH SPDT
R16	RESISTOR, 26KΩ 5% 1/4W C.F.	J4	DC JACK
		LCD	3 1/2 DIGIT LCD

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO IMPROVE QUALITY.

Technische Änderungen vorbehalten!

Nachdruck jeder Art, auch auszugsweise, nur nach schriftlicher Genehmigung durch CONRAD ELECTRONIC GmbH.

© Copyright 1983 by CONRAD ELECTRONIC GmbH, 8452 Hirschau.

CONRAD
ELECTRONIC